

Принципиальная электрическая схема блока питания 60В, 0.1А для питания мини-АТС

Этот [стабилизатор](#) был разработан для питания мини АТС на 10 номеров. Выходное напряжение 55...65 Вольт, ток нагрузки до 100 мА.

